

การบ้าน ชั้นที่ 1 (ส่งไม่เกิน อังคารที่ 8 กรกฎาคม 2568 เวลา 16:30 น.)

จากรูป จงหาค่าความต้านทานสมมูลในวงจร และหาค่า I_1 , I_2 และ V

โดยที่ R_x และ R_y มีค่าเท่ากับเลขตัวที่ 1 และเลขตัวที่ 2 ในหน่วยกิโลโอห์ม ตามลำดับ

หมายเหตุ: ให้แสดงการคำนวณโดยใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

