

การบ้าน ชั้นที่ 3

จากรูป กำหนดให้ R_x และ R_y มีค่าเท่ากับเลขตัวที่ 1 และเลขตัวที่ 2 ในหน่วยโอห์ม ตามลำดับ
จงหาค่า v และ i ด้วยวิธีกระแสเมช (แสดงการคำนวณโดยใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

