

การบ้าน ชั้นที่ 2 (ส่งไม่เกิน พุธสัปดาห์ที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:40 น.)

จากรูป กำหนดให้ R_x และ R_y มีค่าเท่ากับเลขตัวที่ 1 และเลขตัวที่ 2 ในหน่วยโอห์ม ตามลำดับ
จงหาค่า v และ i ด้วยวิธีแรงดันโหนด (แสดงการคำนวณโดยใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

