การทดลอง ออสซิลโลสโคปและเครื่องกำเนิดสัญญาณ (Oscilloscope and Function Generator)

<u>ทฤษฎี</u>

ออสซิลโลสโคป เป็นเครื่องวัดทางไฟฟ้า ที่ทำให้เราสามารถเห็นรูปคลื่นสัญญาณที่แปรเปลี่ยนตามเวลาได้ โดยทั่วไป ออสซิลโลสโคปจะมีสองช่องสัญญาณขาเข้า (2 input channels) เพื่อใช้ในการวัดสัญญาณแรงดันได้สองจุดในวงจร

ภาพ 1 แสดง ตัวอย่างลักษณะของออสซิลโลสโคปที่มีใช้ในวิชาการทดลองวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ซึ่งมีสี่ซ่องสัญญาณขาเข้า ส่วนประกอบหลักของออสซิโลสโคป คือ หน้าจอ ที่ใช้แสดงผล ซึ่งก็คือ สัญญาณที่ต้องการวัด โดยทั่วไป หน้าจอของ ออสซิลโลสโคปจะแบ่งเป็นช่อง ๆ โดย แกนนอน จะแบ่งเป็น 10 ช่อง และ แกนตั้งจะถูกแบ่งเป็น 8 ช่อง โดยเราสามารถ กำหนดขนาดของแต่ละช่องบนจอภาพได้จาก การปรับส่วนควบคุมการแสดงสัญญาณตามแนวตั้ง และ แนวนอน



ภาพ 1 ตัวอย่างรูปด้านหน้าของออสซิลโลสโคป

สำหรับค่าสเกลตามแกนตั้งและแกนนอนในภาพบนหน้าจอของออสซิลโลสโคปจะถูกระบุอยู่บนหน้าจอด้วย (<u>ต้องสังเกต และ</u> <u>บันทึกไว้ทุกครั้ง เมื่อทำการบันทึกสัญญาณที่วัด)</u>

การวัดสัญญาณ

 หากมีการใช้ Probe หลายเส้นวัดสัญญาณเกิน 1 Channel ให้ใช้กราวด์จาก Probe เดียวเท่านั้น เพราะกราวด์ของทุก Channel ต่อถึงกันภายในตัว Oscilloscope อยู่แล้ว ถ้ามีการใช้กราวด์จาก Probe มากกว่า 1 เส้นจับไปที่จุดกราวด์ เดียวกันในวงจรจะเกิดกราวด์ลูป (Ground loop) ดังแสดงในรูป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีสัญญาณรบกวนเข้ามาได้



ภาพ 2 Ground Loop

 สามารถกดปุ่ม Auto scale ได้เพื่อให้ Oscilloscope ทำการปรับแต่งการแสดงภาพสัญญาณโดยอัตโนมัติได้ แต่ อย่างไรก็ดี ควรปรับให้เห็นคลื่นสัญญาณอย่างน้อย 1 ลูกคลื่น และขยายสัญญาณตามแกนตั้ง (ปรับ V/DIV) จนเห็น สัญญาณใหญ่เกือบเต็มหน้าจอ ดังแสดงในภาพ 3



ภาพ 3 ตัวอย่างการวัดค่า Δt เพื่อนำมาใช้คำนวณค่าเฟส ϕ

การวัดเฟสระหว่างสัญญาณ ทำได้โดยการเทียบความต่างเฟสระหว่างสัญญาณอ้างอิง กับ สัญญาณที่ต้องการทราบเฟส ซึ่ง ปกติสัญญาณอ้างอิงจะเป็นสัญญาณแรงดันจากแหล่งจ่าย V₁ โดยในที่นี้หากเราต้องการทราบเฟสของสัญญาณ V₂ เราจะทำ โดยการวัดค่า Ø จากรูปสัญญาณบนออสซิลโลสโคป จากตัวอย่าง ในภาพ 3

1 คาบคือ 360° = 40 ช่อง (เล็ก)

เนื่องจาก สัญญาณ V_2 มีการ shift จาก V_1 10 ช่อง ดังนั้น เฟสระหว่างสัญญาณ V_2 กับ V_1 คือ

 ϕ = (10/40) × 360° = 90°

เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างสัญญาณทางไฟฟ้าหลาย ๆ รูปแบบที่ ความถี่ต่าง ๆ โดยสัญญาณทั่วไปที่เครื่องกำเนิดสัญญาณนี้สามารถสร้างได้ ก็คือ ฟังก์ชันคลื่นรูปไซน์ ฟังก์ชันคลื่นรูปสี่เหลี่ยม และ ฟังก์ชันคลื่นรูปสามเหลี่ยม

ในการทดลองปฏิบัติการ เราจะใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณ ที่ผลิตจากบริษัท Hewlett Packard รุ่น HP 33120A โดยรูป ด้านหน้าของแหล่งจ่ายไฟตรงนี้ แสดงดังภาพ 4 เมื่อเปิดสวิตซ์ของเครื่องกำเนิดสัญญาณนี้จะมีสัญญาณคลื่นรูปไซน์ความถึ่ 1.000 kHz และขนาด 0.6 V_{p-p} (V_{p-p} หรือ peak-to-peak voltage คือ ความต่างระหว่างค่าแรงดันสูงสุดและค่าแรงดัน ต่ำสุด) ออกมาทันที

ในเบื้องต้น เราจะต้องทำการปรับให้ค่า ความต้านทานขาออกของเครื่องกำเนิดสัญญาณมีค่าสูงมากเสียก่อน ซึ่งทำได้โดย

1. กด SHIFT แล้ว Enter เพื่อเข้าเมนู (MENU)

2. กดปุ่มเลื่อนไปทางขวา 🗅 เพื่อให้แสดงเมนู D: SYS MENU

3. กดปุ่มลูกศรลง 🖂 เพื่อเลือกเมนู D: SYS MENU และ จะเข้าสู่เมนู OUT TERM

4. กดปุ่มลูกศรลง 🖂 เพื่อเลือกเมนู OUT TERM กดปุ่มเลื่อนไปทางขวา 🗈

5. กด Enter หน้าจอจะแสดงค่า 50 OHMS ซึ่งคือความต้านทานขาออกของแหล่งเครื่องกำเนิดสัญญาณ

กดปุ่มเลื่อนไปทางขวา 🖸 เปลี่ยนค่าความต้านทานนี้ เป็นค่าความต้านทานสูง HIGH Z แล้วกดปุ่ม Enter



ภาพ 4 รูปด้านหน้าของเครื่องกำเนิดสัญญาณ





ภาพ 5 รูปด้านหน้าของแหล่งจ่ายไฟตรง

<u>การทดลอง</u>

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อศึกษาการใช้งานเบื้องต้นของออสซิลโลสโคป
- 2. เพื่อศึกษาการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดสัญญาณ
- เพื่อศึกษาการใช้งานเบื้องต้นของแหล่งจ่ายไฟ
- 4. เพื่อศึกษาการใช้งานตัวต้านทานปรับค่าได้

อุปกรณ์

1.	ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)	1 เครื่อง
2.	เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator)	1 เครื่อง
3.	แหล่งจ่ายไฟ	1 เครื่อง
4.	ตัวต้านทานขนาด 470 Ω และ 1 k Ω	ค่าละ 1 ตัว
5.	ตัวต้านทานขนาด 1 kΩ	1 ตัว
6.	ตัวเก็บประจุขนาด 0.1 μF และ 1 μF	ค่าละ 1 ตัว

<u>ตอนที่ 1</u> การใช้ออสซิลโลสโคปวัดและอ่านค่าสัญญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณ

- 1.1 เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดสัญญาณกับออสซิลโลสโคปผ่านสายโพรบ ตามภาพ 6 โดยปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่าย สัญญาณแรงดันรูปไซน์ขนาด 6 V_{p-p} และ มีความถี่ 500 Hz
 - (6 V_{p-p} คือ ค่าความต่างค่าแรงดันสูงสุดและแรงดันต่ำสุด เท่ากับ 6 โวลต์)
- 1.2 ปรับตั้งออสซิลโลสโคปให้สังเกตเห็นรูปสัญญาณประมาณสองรูปคลื่น และ บันทึกรูปสัญญาณและค่าที่ปรับตั้งที่ตัว ออสซิลโลสโคปลงในภาพ 6
- 1.3 ปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปสามเหลี่ยมขนาด 4 V_{p-p} และ มีความถี่ 2 kHz
- 1.4 ปรับตั้งออสซิลโลสโคปให้สังเกตเห็นรูปสัญญาณประมาณสองรูปคลื่น และ บันทึกรูปสัญญาณและค่าที่ปรับตั้งที่ตัว ออสซิลโลสโคปลงในภาพ 7



ภาพ 6 รูปประกอบการทดลองตอนที่ 1



ภาพ 7 บันทึกผลการทดลองตอนที่ 1.2



ภาพ 8 บันทึกผลการทดลองตอนที่ 1.4

<u>ตอนที่ 2</u> การใช้ออสซิลโลสโคปวัดและอ่านค่าผลตอบสนองต่อไฟสลับในวงจร RC อนุกรม ผลตอบสนองต่อสัญญาณคลื่นรูปไซน์ความถี่คงที่

- 2.1 ต่อวงจรตามภาพ 9 โดยใช้
 R = 1 k Ω และ
 C = 1.0 $\mu {\rm F}$
- 2.2 ปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปไซน์ขนาด 10 V $_{\rm p-p}$ และ มีความถึ่ f = 300 Hz
- 2.3 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 1) วัดสัญญาณแรงดันของแหล่งจ่าย $v_{s}(t)$
- 2.4 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 2) วัดสัญญาณแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ v_c(t) โดยใช้ขนาด V/DIV เท่ากับ สัญญาณ v_s(t)
- 2.5 บันทึกสัญญาณแรงดันที่วัดด้วยออสซิลโลสโคปจากทั้งสองช่องสัญญาณ ลงในภาพ 9
- 2.6 เปลี่ยนค่าตัวเก็บประจุ C เป็น 0.1 μF แล้วทำการทดลองซ้ำข้อ 2.2 2.5 โดยบันทึกสัญญาณที่วัดด้วยออสซิลโลสโคป ลงในภาพ 10
- 2.7 คำนวณค่าขนาดและมุมเฟสของสัญญาณแรงดัน $v_{c}(t)$ จากผลการทดลองในภาพ 9-10 และบันทึกลงในตารางที่ 1



ภาพ 9 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

ตารางที่ 1 ตารางผลการคำนวณและผลการทดลอง

$V_{p} = 5 V, f = 300 Hz, R = 1 k\Omega$	C = 1.0 μF	C = 0.1 μF
$v_{\rm C}$ ($V_{\rm p}$)		
ϕ		

หมายเหตุ: โปรดระบุหน่วยของ v $_{
m c}$ และ ϕ ลงในตาราง



ภาพ 11 บันทึกผลการทดลองตอนที่ 2 โดยใช้ R = 1 k Ω และ C = 0.1 μ F

<u>ตอนที่ 3</u> การใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้



ภาพ 12 ก. Potentiometer และรูปเสมือน ข.การใช้ potentiometer เป็น variable resistor

1. นำตัวต้านทานปรับค่าได้มา 1 ตัว วัดความต้านทานระหว่าง ขาทั้งสาม

R_{AB}=.....R_{AC}=.....R_{AC}=.....

- หมุนแกนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยแล้ววัดค่าอีกครั้ง
 R_{AB}=.....R_{AC}=.....
- หมุนแกนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยแล้ววัดค่าอีกครั้ง
 R_{AB}=.....R_{AC}=.....

<u>ตอนที่ 4</u> การใช้แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)





- 1. ปรับกระแสสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟไว้ที่ 0.1 A และตั้งค่าแรงดันเอาท์พุท 15 V
- 2. ต่อวงจรดังภาพ 13 โดยใช้ R_ 100 Ω สังเกตไฟแสดงสถานะ Overload และคำนวณค่า I_ ไฟแสดงสถานะ Overload _____
 - I_ = _____
- 3. เปลี่ยนค่า R_L เป็น 1 k Ω สังเกตไฟแสดงสถานะ Overload และคำนวณค่า I_L ไฟแสดงสถานะ Overload _____
- 4. ถอดวงจรออกจากแหล่งจ่ายไฟ กดปุ่ม SER และ ALL ON/OFF

I₁ =

5. วัดค่าแรงดันที่แหล่งจ่ายไฟ (ตาม**ภาพ 5**) และบันทึกค่า

แรงดันระหว่างหมายเลข 1 กับ 2 = _____ แรงดันระหว่างหมายเลข 3 กับ 1 = _____ แรงดันระหว่างหมายเลข 3 กับ 2 = _____

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

สรุปผลการทดลอง